

O módulo *Serial Door Controller* é constituído por dois blocos principais: i) *Serial Reciever*; ii) *Door Controller* que em conjunto implementam a receção em série da informação enviada pelo módulo de controlo e entrega-a posteriormente ao mecanismo da porta.

 


Figura 1 – Diagrama de blocos do *Serial Door Controller*

1 Serial Door Controller

O bloco *Serial Receiver* (descrição no anexo A) é implementado com uma estrutura similar ao bloco *Serial Receiver* do *SLCDC*, sendo dividido em 3 sub-blocos: i) *Counter* (descrição no anexo B) tem como função contar bits recebidos e é constituído por 4 sub-blocos: adder (descrição no anexo C) que adiciona o A, B e Ci, sendo este constituído por *full adders* (descrição no anexo D); um MUX2x1 (descrição no anexo E), um sub-bloco *Registry* (descrição no anexo F) que tem por função guardar o valor que lhe é passado e é constituído por flipflops (descrição no anexo G) e um *Terminal Count* (descrição no anexo H) que diz se *Counter* chegou ao fim da contagem. ii) o bloco *Serial Control* (descrição no anexo I) tem por função controlar e contabilizar o tempo necessário pra processar uma trama.; e iii) o bloco *Shift Register* (descrição no anexo J) que é um bloco conversor série paralelo.

O bloco *Door Controller* (descrição no anexo K) é implementado para que ao receber uma trama válida do *Serial Reciever* proceda à atuação do comando recebido do mecanismo da porta.

Sempre que a porta estiver num processo de fechar, esta só fecha se não houver uma pessoa a passar por ela, abrindo se ainda não tiver fechado completamente.

A partir do momento que a porta fecha completamente, é necessário o utilizador introduzir os respetivos dados de entrada.

Após o utilizador introduzir os seus dados de entrada corretamente, a porta abre completamente e permanece aberta enquanto uma pessoa estiver a passar por ela, iniciando o processo de fecho quando não há ninguém a passar pela porta.

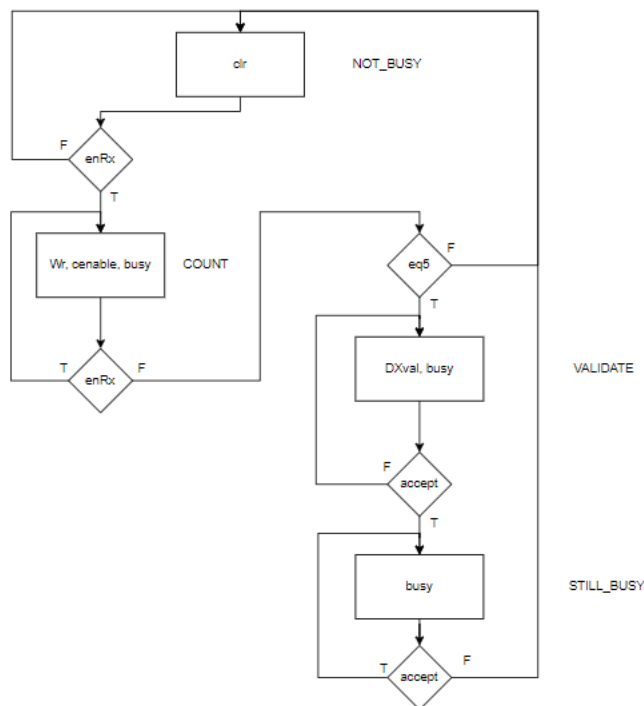


Figura 2- Diagrama de blocos do Serial Control

 


Figura 3 - Protocolo de comunicação do Serial Door Controller

O bloco *Serial Control* foi implementado de acordo com o diagrama de blocos representado na Figura . Neste diagrama podemos observar que no seu estado inicial (**NOT_BUSY**), espera que seja ativado o sinal *enRx* (not SS, proveniente do software). Quando é detetado que este foi ativado, passa para o seu segundo estado (**COUNT**) onde inicia uma contagem a partir do 0. Quando for detetado que *enRx* foi desativado e que a contagem chegou a 5, passa para o terceiro estado (**VALIDATE**), onde indica que a informação recebida pode ser validada, esperando que lhe seja indicado, pelo sinal *accept*, que a trama foi aceite e passando assim para o seu quarto e último estado (**STIL_BUSY**), onde fica à espera de que o sinal *accept* seja desativado, indicando assim que está pronto a receber uma nova trama.

O bloco *Door Controller* foi implementado pela máquina de estados representada em *ASM-chart* na Figura 4. O diagrama, começa por um estado de espera (**ZEN**), onde aguarda a ativação do sinal *Dval*, que indica que existe uma trama válida. Caso o bit de menor peso desta trama seja 1, a máquina passa para o estado **OPEN_DOOR**, onde é ativado o sinal *OpenClose* que indica que a porta está a abrir, ativando também o sinal *OnOff*, enquanto a porta não estiver completamente aberta (sinal *Sopen*). Caso o bit de menor peso da trama seja 0, vai para o estado **CLOSE_DOOR** que não tem o sinal *OpenClose* ativo, que significa que a porta está a fechar, ativando também o sinal *OnOff*. No instante em que é detetada a presença de uma pessoa pela ativação do sinal *Psensor*, a máquina passa para o estado **OPEN_DOOR**, onde permanece até a porta estar completamente aberta.

Para chegar ao estado **FINISHED**, ou a porta está aberta e o bit de menor peso da trama é 1, ou a porta está fechada. Neste estado, é ativado o sinal *done* indicando o fim do último comando (bit de menor peso da trama), permanecendo aqui até que o sinal *Dval* seja desativado, onde volta para o seu estado inicial.

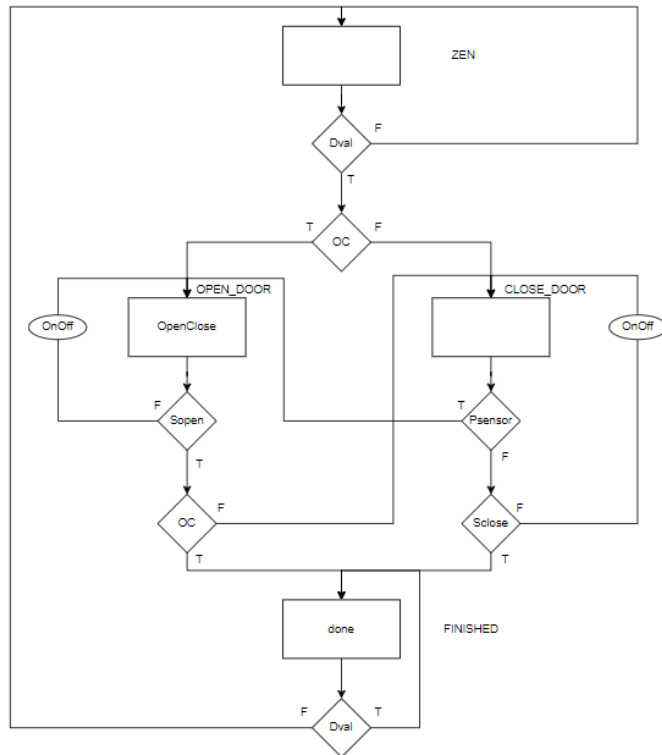


Figura 4 - Diagrama de blocos do Door Controller

2 Interface com o *Door Mechanism*

Implementou-se o módulo *Door Mechanism* em *software*, recorrendo a linguagem *Kotlin* e seguindo a arquitetura lógica apresentada na Figura 5.

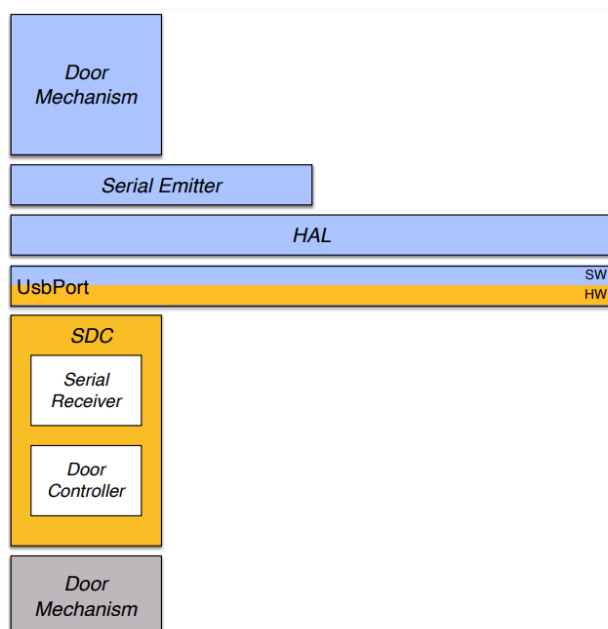


Figura 5 – Diagrama lógico do *Serial Door Controller*

Foram utilizadas 4 funções para atingir o objetivo da interface.

2.1 Descrição das funções utilizadas

2.1.1 *fun init()*

Tem como função estabelecer os valores iniciais para iniciar a classe

2.1.2 *fun open(velocity:Int)*

Foi criada para enviar o comando para abrir a porta à velocidade desejada.

2.1.3 *fun close(velocity:Int)*

Tem a função oposta da função em 2.1.2., enviando um comando para fechar a porta ao invés de a abrir, à velocidade pretendida.

2.1.4 *fun finished()*

Verifica se o comando (open ou close) está concluído.

O código destas funções está explícito no anexo L.

3 Conclusões

O maior desafio deste bloco foi o DoorController, pois o SerialReceiver foi reutilizado e a componente software foi constituída apenas de funções que chamavam outras funções criadas anteriormente.

O ASM é complexo, mas após algum estudo do seu propósito, a implementação fez sentido e após vários testes no simulador e na placa, tudo o que foi implementado funciona como visionado.

A. Descrição VHDL do bloco *Serial Reciever*

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity SDC is
port(
SS, SDX, SCLK, Reset, Sclose, Sopen, Psensor, CLK : in std_logic;
OnOff, busy : out std_logic;
Dout : out std_logic_vector(4 downto 0));
end SDC;

architecture arc of SDC is
component SerialReceiver
port(
SS, SCLK, CLK, SDX, accept, Reset : in std_logic;
DXval, busy : out std_logic;
D : out std_logic_vector(4 downto 0));
end component;

component DoorController
port(
Dval, Sclose, Sopen, Psensor, Reset, CLK : in std_logic;
Din : in std_logic_vector(4 downto 0);
OnOff, done : out std_logic;
Dout : out std_logic_vector(4 downto 0));
end component;

signal state, dv : std_logic;
signal data : std_logic_vector(4 downto 0);

begin
serialR : SerialReceiver port map(
SS => SS,
SCLK => SCLK,
CLK => CLK,
SDX => SDX,
accept => state,
Reset => Reset,
DXval => dv,
busy => busy,
D => data);

doorControl: DoorController port map(
CLK => CLK,
Dval => dv,
Sclose => Sclose,
Sopen => Sopen,
Psensor => Psensor,
Reset => Reset,
Din => data,
OnOff => OnOff,
done => state,
Dout => Dout);

end arc;
```

B. Descrição VHDL do sub-bloco *Counter*

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

-- CC -> contador crescente!
entity Counter is
port(
  PL, CE, CLK, Reset: in std_logic;
  Data_in: in std_logic_vector(3 downto 0);
  TC: out std_logic;
  Q: out std_logic_vector(3 downto 0));
end Counter;

architecture arc_cc of Counter is
  component adder
  Port(A, B :in std_logic_vector(3 downto 0);
  Ci: in std_logic;
  Co: out std_logic;
  S: out std_logic_vector(3 downto 0));
  end component;

  component MUX2x1
  port(A, B: in std_logic_vector(3 downto 0);
  S: in std_logic;
  Y: out std_logic_vector(3 downto 0));
  end component;

  component Registry
  port(
  D:in std_logic_vector(3 downto 0);
  CLK, E, Reset: in std_logic;
  Q: out std_logic_vector(3 downto 0));
  end component;

  component Terminal_Count
  port(
  Q : in std_logic_vector(3 downto 0);
  TC: out std_logic);
  end component;

  signal outadder, outmux, outreg: std_logic_vector(3 downto 0);

begin

  ad: adder port map(
    A => outreg,
    B => "0000",
    Ci => CE,
    S => outadder);

  mux: MUX2x1 port map(
    A => Data_in,
    B => outadder,
    S => PL,
    Y => outmux);

  reg: Registry port map(
    Reset => Reset,
    E => '1',
```

```
D => outmux,  
CLK => CLK,  
Q => outreg);  
  
Q <= outreg;  
  
utc: Terminal_Count port map(  
Q => outreg,  
TC => TC);  
  
end arc_cc;
```

C. Descrição VHDL do sub-bloco *adder*

```
library ieee;  
use ieee.std_logic_1164.all;  
  
entity adder is  
Port(A, B :in std_logic_vector(3 downto 0);  
Ci: in std_logic;  
Co: out std_logic;  
S: out std_logic_vector(3 downto 0));  
end adder;  
  
architecture arc_adder of adder is  
component full_add  
Port(A, B, Cin: in std_logic;  
Cout, S: out std_logic);  
end component;  
  
signal c1, c2, c3: std_logic;  
  
begin  
  
fa1: full_add port map(  
A => A(0),  
B => B(0),  
Cin => Ci,  
S => S(0),  
Cout => c1);  
  
fa2: full_add port map(  
A => A(1),  
B => B(1),  
Cin => C1,  
S => S(1),  
Cout => c2);  
  
fa3: full_add port map(  
A => A(2),  
B => B(2),  
Cin => C2,  
S => S(2),  
Cout => c3);  
  
fa4: full_add port map(  
A => A(3),
```

```
B => B(3),  
Cin => C3,  
S => S(3),  
Cout => Co);
```

```
end arc_adder;
```

D. Descrição VHDL do sub-bloco full adder

```
library ieee;  
use ieee.std_logic_1164.all;  
  
entity full_add is  
Port(A, B, Cin: in std_logic;  
Cout, S: out std_logic);  
end full_add;  
  
architecture arc_fa of full_add is  
begin  
S <= A xor B xor Cin;  
Cout <= (A and B) or (A and Cin) or (B and Cin);  
end arc_fa;
```

E. Descrição VHDL do sub-bloco MUX2x1

```
library ieee;  
use ieee.std_logic_1164.all;  
  
entity MUX2x1 is  
port(A, B: in std_logic_vector(3 downto 0);  
S: in std_logic;  
Y: out std_logic_vector(3 downto 0));  
end MUX2x1;  
  
architecture arc_mux of MUX2x1 is  
begin  
Y(0)<=(S and A(0)) or (not S and B(0));  
Y(1)<=(S and A(1)) or (not S and B(1));  
Y(2)<=(S and A(2)) or (not S and B(2));  
Y(3)<=(S and A(3)) or (not S and B(3));  
end arc_mux;
```

F. Descrição VHDL do sub-bloco Registry

```
library ieee;  
use ieee.std_logic_1164.all;  
  
entity Registry is  
port(  
D:in std_logic_vector(3 downto 0);  
CLK, E, Reset: in std_logic;  
Q: out std_logic_vector(3 downto 0));
```


end Registry;

architecture arc_reg of Registry is

component FFD

```
port(
    CLK : in std_logic;
        RESET : in std_logic;
        SET : in std_logic;
        D : in std_logic;
        EN : in std_logic;
        Q : out std_logic
    );
```

end component;

begin

ff0: FFD port map(

```
SET => '0',
RESET => Reset,
CLK => CLK,
D => D(0),
EN => E,
Q => Q(0));
```

ff1: FFD port map(

```
SET => '0',
RESET => Reset,
CLK => CLK,
D => D(1),
EN => E,
Q => Q(1));
```

ff2: FFD port map(

```
SET => '0',
RESET => Reset,
CLK => CLK,
D => D(2),
EN => E,
Q => Q(2));
```

ff3: FFD port map(

```
SET => '0',
RESET => Reset,
CLK => CLK,
D => D(3),
EN => E,
Q => Q(3));
```

end arc_reg;

G. Descrição VHDL do sub-bloco FFD

LIBRARY ieee;

USE ieee.std_logic_1164.all;

ENTITY FFD IS

```
PORT(
    CLK : in std_logic;
        RESET : in STD_LOGIC;
```

```
SET : in std_logic;  
D : IN STD_LOGIC;  
EN : IN STD_LOGIC;  
Q : out std_logic  
);  
END FFD;
```

ARCHITECTURE LogicFunction OF FFD IS

BEGIN

```
Q <= '0' when RESET = '1' else '1' when SET = '1' else D WHEN rising_edge(clk) and EN = '1';
```

```
END LogicFunction;
```

H. Descrição VHDL do sub-bloco *Terminal Count*

```
library ieee;  
use ieee.std_logic_1164.all;  
  
entity Terminal_Count is  
port(  
Q : in std_logic_vector(3 downto 0);  
TC: out std_logic);  
end Terminal_Count;  
  
architecture arc_tc of Terminal_Count is  
begin  
TC <= Q(0) and Q(1) and Q(2) and Q(3);  
end arc_tc;
```

I. Descrição VHDL do sub-bloco *Serial Control*

```
library ieee;  
use ieee.std_logic_1164.all;  
  
entity SerialControl is  
port(  
Reset, enRx, accept, eq5, CLK : in std_logic;  
clr, wr, DXval, cenable, busy : out std_logic);  
end SerialControl;  
  
architecture arc_sc of SerialControl is  
  
type STATE_TYPE is (FIRST, SECOND, THIRD, FORTH);  
  
signal CurrentState, NextState: STATE_TYPE;  
  
begin  
  
CurrentState <= FIRST when Reset = '1' else NextState when rising_edge(CLK);  
  
GenerateNextState:  
process(CurrentState, enRx, eq5, accept)
```

```
begin
    case CurrentState is
        when FIRST =>
            if (enRx = '0') then NextState <= SECOND;
            else NextState <= FIRST;
            end if;
        when SECOND =>
            if (enRx = '1') then
                if (eq5 = '1') then NextState <= THIRD;
                else NextState <= FIRST;
                end if;
            else NextState <= SECOND;
            end if;
        when THIRD =>
            if (accept = '1') then NextState <= FORTH;
            else NextState <= THIRD;
            end if;
        when FORTH =>
            if (accept = '0') then NextState <= FIRST;
            else NextState <= FORTH;
            end if;
    end case;
end process;

clr <= '1' when (CurrentState = FIRST) else '0';
cenable <= '1' when (CurrentState = SECOND) else '0';
wr <= '1' when (CurrentState = SECOND) else '0';
DXval <= '1' when (CurrentState = THIRD) else '0';
busy <= '0' when (CurrentState = FIRST) else '1';

end arc_sc;
```

J. Descrição VHDL do sub-bloco *Shift Register*

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity ShiftRegister is
    port(
        data, clk, enable, reset : in std_logic;
        D : out std_logic_vector(4 downto 0));
end ShiftRegister;

architecture arc_sr of ShiftRegister is
    component FFD
        PORT( CLK : in std_logic;
              RESET : in STD_LOGIC;
              SET : in std_logic;
              D : IN STD_LOGIC;
              EN : IN STD_LOGIC;
              Q : out std_logic
              );
    end component;

    signal f1, f2, f3, f4: std_logic;
```

begin

ffd4: FFD port map(
SET => '0',
RESET => reset,
CLK => clk,
D => data,
EN => enable,
Q => f4);

ffd3: FFD port map(
SET => '0',
RESET => reset,
CLK => clk,
D => f4,
EN => enable,
Q => f3);

ffd2: FFD port map(
SET => '0',
RESET => reset,
CLK => clk,
D => f3,
EN => enable,
Q => f2);

ffd1: FFD port map(
SET => '0',
RESET => reset,
CLK => clk,
D => f2,
EN => enable,
Q => f1);

ffd0: FFD port map(
SET => '0',
RESET => reset,
CLK => clk,
D => f1,
EN => enable,
Q => D(0));

D(1) <= f1;
D(2) <= f2;
D(3) <= f3;
D(4) <= f4;

end arc_sr;

K. Descrição VHDL do bloco *Door Controller*

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity DoorController is
port(
Dval, Sclose, Sopen, Psensor, Reset, CLK : in std_logic;
Din : in std_logic_vector(4 downto 0);
OnOff, done, OpenClose : out std_logic;
Dout : out std_logic_vector(4 downto 0));
end DoorController;

architecture arc of DoorController is

type STATE_TYPE is (ZEN, OPEN_DOOR, CLOSE_DOOR, FINISHED);

signal CurrentState, NextState: STATE_TYPE;

begin

CurrentState <= ZEN when Reset = '1' else NextState when rising_edge(CLK);

GenerateNextState:
process(CurrentState, Din(0), Dval, Sopen, Sclose, Psensor)
begin
    case CurrentState is
        when ZEN =>
            if (Dval = '1' and Din(0) = '1') then NextState <= OPEN_DOOR;
            elsif (Dval = '1' and Din(0) = '0') then NextState <= CLOSE_DOOR;
            else NextState <= ZEN;
            end if;
        when OPEN_DOOR =>
            if (Sopen = '1' and Din(0) = '0') then NextState <= CLOSE_DOOR;
            elsif (Sopen = '1' and Din(0) = '1') then NextState <= FINISHED;
            else NextState <= OPEN_DOOR;
            end if;
        when CLOSE_DOOR =>
            if (Psensor = '0' and Sclose = '1') then NextState <= FINISHED;
            elsif (Psensor = '1') then NextState <= OPEN_DOOR;
            else NextState <= CLOSE_DOOR;
            end if;
        when FINISHED =>
            if (Dval = '0') then NextState <= ZEN;
            else NextState <= FINISHED;
            end if;
    end case;
end process;

OnOff <= '1' when ((CurrentState = OPEN_DOOR and Sopen = '0')
or (CurrentState = CLOSE_DOOR and Psensor = '0' and Sclose = '0'))
else '0';

OpenClose <= '1' when (CurrentState = OPEN_DOOR) else '0';
done <= '1' when (CurrentState = FINISHED) else '0';
Dout(4 downto 1) <= Din(4 downto 1);
Dout(0) <= '1' when (CurrentState = OPEN_DOOR) else '0';
end arc;
```

L. Código Kotlin – Door Mechanism

```
@file:Suppress("ControlFlowWithEmptyBody")

object DoorMechanism { // Controla o estado do mecanismo de abertura da porta.
    private const val OPEN = 0x01

    // Inicia a classe, estabelecendo os valores iniciais.
    fun init() {
        SerialEmitter.init()
    }

    // Envia comando para abrir a porta, com o parâmetro de velocidade
    fun open(velocity: Int) {
        SerialEmitter.send(SerialEmitter.Destination.DOOR, velocity.shl(1) or OPEN)
    }

    // Envia comando para fechar a porta, com o parâmetro de velocidade
    fun close(velocity: Int) {
        SerialEmitter.send(SerialEmitter.Destination.DOOR, velocity.shl(1))
    }

    // Verifica se o comando anterior está concluído
    fun finished() = !SerialEmitter.isBusy()
}
```